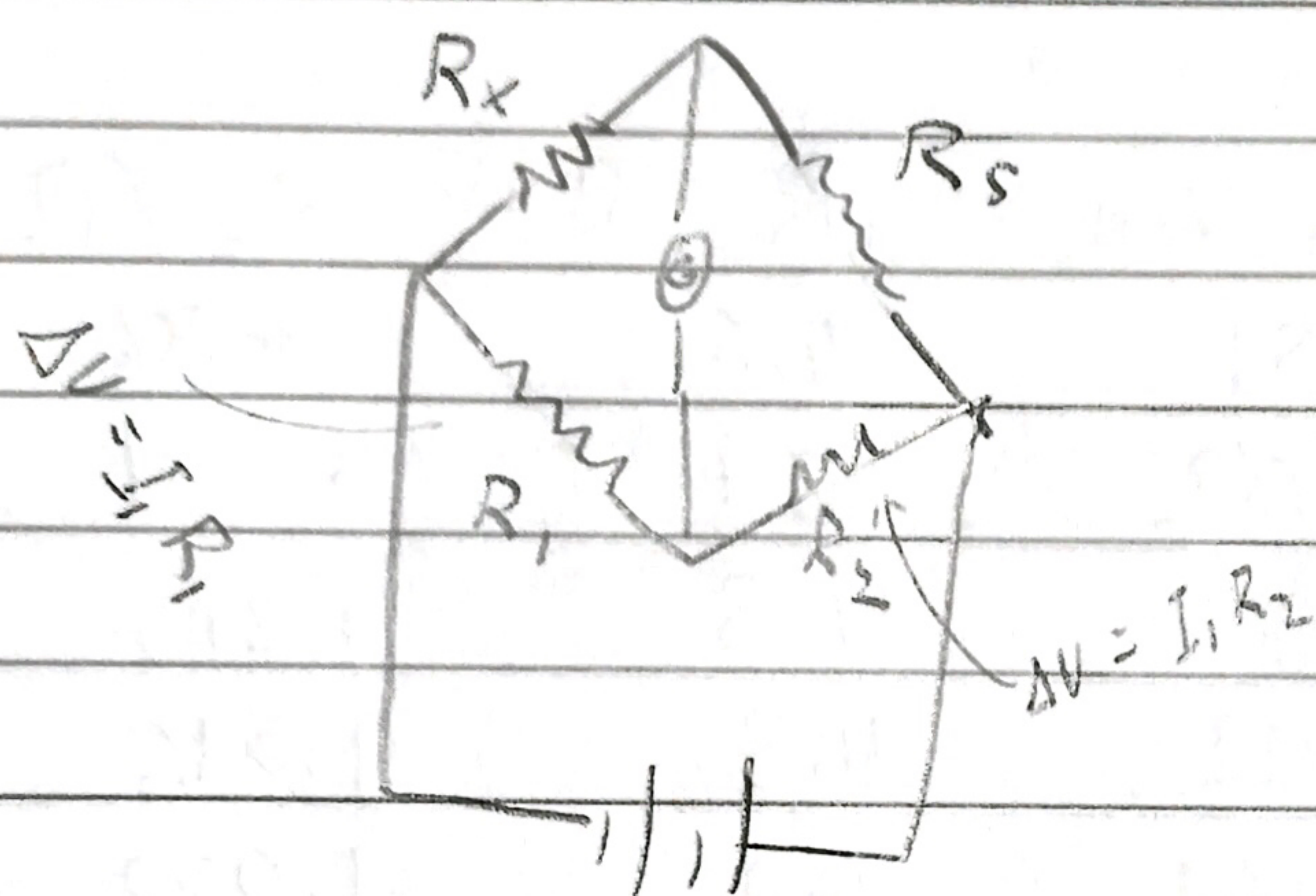


Physics L2B

Wires	No.	1	2	3	4	5
L (cm)		10.1 ± 0.5	10 ± 0.5	20 ± 0.5	20 ± 0.5	10 ± 0.5
diameter (in)		.025 ± 0.001	.012 ± 0.001	.025 ± 0.001	.012 ± 0.001	.025 ± 0.001
material		Cu	Cu	Cu	Cu	NiAg
r 10 ⁻⁹ m		3.2	1.6	3.2	1.6	3.2

A



$$V = IR$$

when G reads 0, $I_1 R_1 = I_2 R_x$

$$I_1 R_2 = I_2 R_s$$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_s}$$

Since we only care about the ratio of R_1 to R_2 this is the same as $\frac{L_1}{L_2}$

$$\Rightarrow \frac{L_1}{L_2} R_s = R_x$$

$$V = 1.50 \text{ V}$$

Coil No	L ₁ (cm)	L ₂ (cm)	L ₁ /L ₂	R _s (Ω)	R _x (Ω)
1	51.55	48.45	1.064	0.5	.5320
2	49.50	50.50	0.9802	1.9	1.862
3	57.20	42.80	1.336	1.0	1.336
4	49.85	50.15	.9946	4.2	4.175
5	49.55	50.45	.9822	9.5	9.330